



# ELECINF 102 : Processeurs et Architectures Numériques

De l'architecture des portes logiques à l'impact de la nanoélectronique sur l'économie des TICs...

Tarik Graba

tarik.graba@telecom-paris.fr





# Plan

Introduction

Logique CMOS


Performances de la logique CMOS

Retour sur les lois de Moore

# Construisons un inverseur
 
## Invantaire des éléments nécessaires


- Une source d'alimentation :  $V_{dd}$
- Une charge résistive :  $R_{load}$
- Un interrupteur **piloté** par une tension :
  - $V_g = 0$  Interrupteur ouvert



# Construisons un inverseur
 
## Inventaire des éléments nécessaires


- Une source d'alimentation :  $V_{dd}$
- Une charge résistive :  $R_{load}$
- Un interrupteur **piloté** par une tension :
  - $V_g = 0$  Interrupteur ouvert
  - $V_g = V_{dd}$  Interrupteur fermé



# Construisons un inverseur
 
## Inventaire des éléments nécessaires

- Une source d'alimentation :  $V_{dd}$
- Une charge résistive :  $R_{load}$
- Un interrupteur **piloté** par une tension :
  - $V_g = 0$  Interrupteur ouvert
  - $V_g = V_{dd}$  Interrupteur fermé
- Une convention logique :  $0 \equiv V_{ss}$ ,  $1 \equiv V_{dd}$





# Plan

Introduction


Logique CMOS

Performances de la logique CMOS

Retour sur les lois de Moore


# Logique CMOS
 
## Complementary Metal Oxyde Semiconductor logic



Transistor nMOS

 - Canal N
- Courant d'électrons
- Passant si  $V_{gs} > V_T$




Transistor pMOS

- Canal P
- Courant de trous
- Passant si  $V_{gs} < -|V_T|$


# Le transistor MOS

## Deux interrupteurs électroniques

 

Transistor nMOS

 - $V_G = V_{ss}$   
⇒ interrupteur **ouvert**
- $V_G = V_{dd}$   
⇒ interrupteur **fermé**




Transistor pMOS

- $V_G = V_{ss}$   
⇒ interrupteur **fermé**
- $V_G = V_{dd}$   
⇒ interrupteur **ouvert**



# Logique CMOS

## L'inverseur CMOS

 

# Logique CMOS

## L'inverseur CMOS

### ■ Entrée logique $e = 0$


→  $V_e = 0$

→ nMOS bloqué

→ pMOS passant

→  $V_y = V_{dd}$


→ Sortie logique  $y = 1$

 

# Logique CMOS
 
## L'inverseur CMOS

- Entrée logique  $e = 0$ 
  - $V_e = 0$ 
    - nMOS bloqué
    - pMOS passant
  - $V_y = V_{dd}$
- Sortie logique  $y = 1$
- Entrée logique  $e = 1$ 
  - $V_e = V_{dd}$ 
    - nMOS passant
    - pMOS bloqué
  - $V_y = 0$
- Sortie logique  $y = 0$




# Logique CMOS
 
## L'inverseur CMOS

- Entrée logique  $e = 0$ 
  - $V_e = 0$ 
    - nMOS bloqué
    - pMOS passant
  - $V_y = V_{dd}$
- Sortie logique  $y = 1$
- Entrée logique  $e = 1$ 
  - $V_e = V_{dd}$ 
    - nMOS passant
    - pMOS bloqué
  - $V_y = 0$
- Sortie logique  $y = 0$

Consommation uniquement à l'occasion de nouveaux calculs (transitions)




# Logique CMOS
 
## Généralisation à une porte complexe


Une porte avec les entrées  $\{e_1, e_2, \dots\}$  et la sortie  $S$ .

- Deux réseaux duaux :
  - nMOS : permet la mise à 0
  - pMOS : permet la mise à 1
- Les deux réseaux ne doivent jamais être passants en même temps
- Pour que  $S$  soit une fonction logique :
  - Si  $N$  est passant  $P$  bloqué
  - Si  $P$  est passant  $N$  bloqué



# Logique CMOS

## La porte non-et (NAND)

 



# Logique CMOS


exerçons nous...

- Comment peut on construire la porte NOR à deux entrées ?
 
# Logique CMOS

exerçons nous...

- Comment peut on construire la porte NOR à deux entrées ?







# Logique CMOS


exerçons nous...

- Comment peut on construire la porte NOR à  $n$  entrées ?
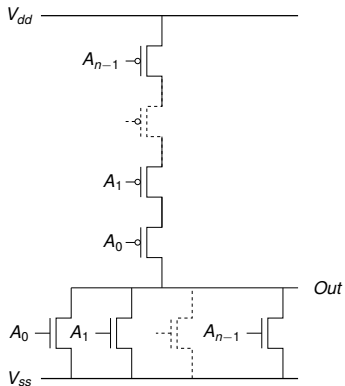
# Logique CMOS

exerçons nous...


- Comment peut on construire la porte NOR à  $n$  entrées ?


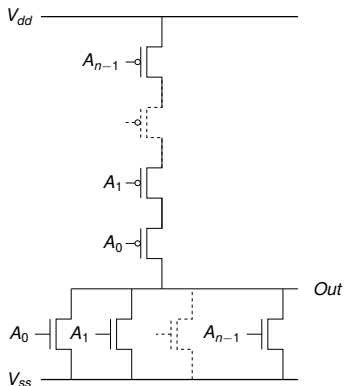
# Logique CMOS

exerçons nous...

- Comment peut on construire la porte NOR à  $n$  entrées ?




- Attention : dans la pratique pas plus de 3/4 entrées (modèle trop simpliste du transistor)
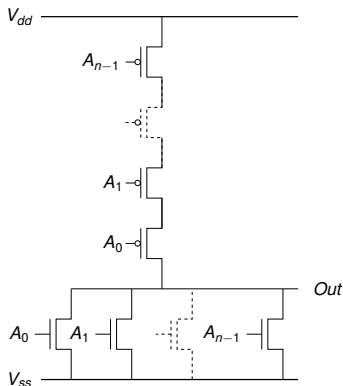
# Logique CMOS

exerçons nous...

- Comment peut on construire la porte NOR à  $n$  entrées ?



- Attention : dans la pratique pas plus de 3/4 entrées (modèle trop simpliste du transistor)
- Porte complexe = Association de portes simples.



## Logique CMOS

exerçons nous...

- Combien de transistors pour la fonction :  $F(a, b, c) = \overline{a \cdot b + b \cdot c + c \cdot a}$ ?

# Logique CMOS


exerçons nous...

- Combien de transistors pour la fonction :  $F(a, b, c) = \overline{a \cdot b + b \cdot c + c \cdot a}$ ?
- On peut factoriser les transistors
 
# Logique CMOS

exerçons nous...

- Combien de transistors pour la fonction :  $F(a, b, c) = \overline{a \cdot b + b \cdot c + c \cdot a}$ ?
- On peut factoriser les transistors





## Logique CMOS

exerçons nous...

- Combien de transistors pour la fonction ou exclusif :  $F(a, b) = a \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot b$ ?





## Logique CMOS




exerçons nous...

- Combien de transistors pour la fonction ou exclusif :  $F(a, b) = a \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot b$ ?
- Il faut plusieurs portes en logique CMOS.
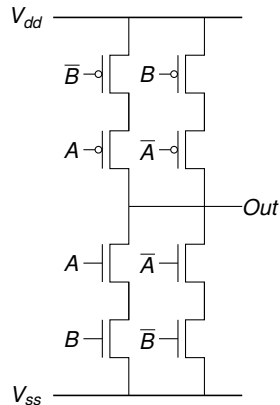  
# Logique CMOS

exerçons nous...

- Combien de transistors pour la fonction ou exclusif :  $F(a, b) = a \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot b$ ?
- Il faut plusieurs portes en logique CMOS.





# Plan

Introduction

Logique CMOS

**Performances de la logique CMOS**

Retour sur les lois de Moore

# Un peu d'histoire

## Loi(s) de Moore



Intel 1969 - 106 employés

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intel\\_Mountain\\_View\\_in\\_1969.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intel_Mountain_View_in_1969.jpg)



## Un peu d'histoire

### Loi(s) de Moore

- Gordon Moore, cofondateur d'Intel.
- 1965 : « La complexité des semiconducteurs double tous les ans **à coûts constants** »

Le triomphe du « **technology push** »



## Un peu d'histoire

### Loi(s) de Moore

- Gordon Moore, cofondateur d'Intel.
- 1965 : « La complexité des semiconducteurs double tous les ans **à coûts constants** »
- Constatation devenue par la suite auto-prédictive.
  - Ajustement des dépenses de R&D...
  - Ajustement des investissements dans les usines ...
  - ... pour suivre la prédiction.

Le triomphe du « **technology push** »



## Un peu d'histoire

### Loi(s) de Moore

- Gordon Moore, cofondateur d'Intel.
- 1965 : « La complexité des semiconducteurs double tous les ans **à coûts constants** »
- Constatation devenue par la suite auto-prédictive.
  - Ajustement des dépenses de R&D...
  - Ajustement des investissements dans les usines ...
  - ... pour suivre la prédiction.
- Extrapolation à :
  - « La fréquence de fonctionnement des ... double tous les... »
  - « La consommation des ... est divisée par deux tous les... »

Le triomphe du « **technology push** »



## Un peu d'histoire

### Loi(s) de Moore

- Gordon Moore, cofondateur d'Intel.
- 1965 : « La complexité des semiconducteurs double tous les ans **à coûts constants** »
- Constatation devenue par la suite auto-prédictive.
  - Ajustement des dépenses de R&D...
  - Ajustement des investissements dans les usines ...
  - ... pour suivre la prédiction.
- Extrapolation à :
  - « La fréquence de fonctionnement des ... double tous les... »
  - « La consommation des ... est divisée par deux tous les... »

Le triomphe du « **technology push** »



## Critères de performances

### ■ La **surface** :

Plus le circuit est petit, meilleur est le rendement de fabrication et donc plus faible est le coût de fabrication.

- Réduire la taille des transistors (technologie)
- Réduire le nombre de transistors (architecte)

### ■ La **vitesse** :

Plus la logique est rapide, plus on peut effectuer de calculs dans la même durée de temps.

- Comment augmenter la fréquence d'horloge ?


### ■ La **consommation** :

Le « calcul » implique une consommation d'énergie

- Comment minimiser cette consommation ? (objets connectés ...)
- Comment évacuer la chaleur dissipée ? (serveurs pour le cloud ...)

# Le transistor MOS

## Une vision plus physique

 

### Le courant dans le transistor **passant**

$$I_{DS_{max}} = K_n \cdot (V_{dd} - V_{TN})^2 \text{ avec } K_n = \frac{1}{2} \mu_{0N} \cdot C'_{ox} \frac{W_N}{L_N}$$

### La capacité parasite de la grille du transistor

$$C_{ox} = C'_{ox} W_N \cdot L_N$$



# Temps de calcul d'une porte logique

## Capacité parasite

- La sortie d'une porte en logique CMOS est reliée :
  - A des fils de connexion
  - A des entrées de portes CMOS (grilles de transistors)

# Temps de calcul d'une porte logique

## Capacité parasite

- La sortie d'une porte en logique CMOS est reliée :
  - A des fils de connexion
  - A des entrées de portes CMOS (grilles de transistors)
- Ses éléments sont équivalents à une unique capacité parasite  $C_{par}$  :
  - qui doit être chargée dans les transitions montantes de la sortie de la porte
  - qui doit être déchargée dans les transitions descendantes de la sortie de la porte



# Temps de calcul d'une porte logique


## Capacité parasite

- La sortie d'une porte en logique CMOS est reliée :
  - A des fils de connexion
  - A des entrées de portes CMOS (grilles de transistors)
- Ses éléments sont équivalents à une unique capacité parasite  $C_{par}$  :
  - qui doit être chargée dans les transitions montantes de la sortie de la porte
  - qui doit être déchargée dans les transitions descendantes de la sortie de la porte
- Le temps de calcul d'une porte logique est directement lié à ce temps de charge et de décharge

## Temps de calcul d'une porte logique
 
### Cas d'une transition montante à l'entrée d'un inverseur

- Le courant traversé par les transistors pour la charge ou la décharge de la capacité parasite  $C_{par}$  est  $I_{DS_{max}}$



# Temps de calcul d'une porte logique

## Temps de calcul d'un inverseur

Relation courant/tension dans la capacité parasite

$$I_{C_{par}} = C_{par} dV_{C_{par}} / dt$$

# Temps de calcul d'une porte logique

## Temps de calcul d'un inverseur

Relation courant/tension dans la capacité parasite

$$I_{C_{par}} = C_{par} dV_{C_{par}} / dt$$

Courant de décharge quasi-constant à travers le transistor NMOS

$$I_{C_{par}} \approx I_{DSmax} = K_n \cdot (V_{dd} - V_{tn})^2$$



# Temps de calcul d'une porte logique

## Temps de calcul d'un inverseur

Relation courant/tension dans la capacité parasite

$$I_{C_{par}} = C_{par} dV_{C_{par}} / dt$$

Courant de décharge quasi-constant à travers le transistor NMOS


$$I_{C_{par}} \approx I_{DSmax} = K_n \cdot (V_{dd} - V_{tn})^2$$

Décharge de  $V_{dd}$  à 0


$$t_{calc} = C_{par} \frac{\Delta V}{I_{DSmax}} = C_{par} \frac{V_{dd}}{K_n \cdot (V_{dd} - V_{tn})^2}$$

# Consommation de la logique CMOS

## Énergie dissipée et énergie stockée

 

Transition montante

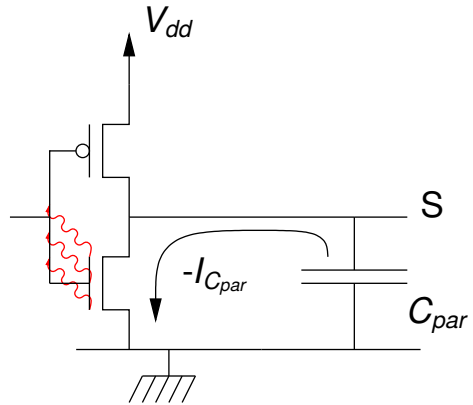

Transition descendante

# Consommation de la logique CMOS

## Bilan d'énergie

Charge : Énergie fournie par l'alimentation

$$E_{V_{dd}} = C_{par} \int_0^{V_{dd}} V_{dd} dV_s = C_{par} V_{dd}^2$$

Charge : Énergie potentielle stockée dans la capacité

$$E_{C_{par}} = C_{par} \int_0^{V_{dd}} V_s dV_s = C_{par} \frac{V_{dd}^2}{2}$$

# Consommation de la logique CMOS

## Bilan d'énergie

Charge : Énergie fournie par l'alimentation

$$E_{V_{dd}} = C_{par} \int_0^{V_{dd}} V_{dd} dV_s = C_{par} V_{dd}^2$$

Charge : Énergie potentielle stockée dans la capacité

$$E_{C_{par}} = C_{par} \int_0^{V_{dd}} V_s dV_s = C_{par} \frac{V_{dd}^2}{2}$$

En moyenne  $C_{par} \frac{V_{dd}^2}{2}$  dissipée (ou consommée) à chaque transition de la sortie de la porte

# Consommation de la logique CMOS

## Extrapolation à un circuit intégré

- Soit  $C_{total}$  la capacité parasite totale du circuit
- Soit  $F_h$  la fréquence de fonctionnement du circuit
- Soit  $T_{act}$  la probabilité de transition des portes à chaque cycle d'horloge ( $T_{act} \approx 0.3$ )

# Consommation de la logique CMOS

## Extrapolation à un circuit intégré

- Soit  $C_{total}$  la capacité parasite totale du circuit
- Soit  $F_h$  la fréquence de fonctionnement du circuit
- Soit  $T_{act}$  la probabilité de transition des portes à chaque cycle d'horloge ( $T_{act} \approx 0.3$ )

Puissance consommée par le circuit :

$$P_{circuit} \approx T_{act} F_h C_{total} V_{dd}^2$$



# Plan


Introduction

Logique CMOS

Performances de la logique CMOS

Retour sur les lois de Moore


## Transistor en 2004

 

PPC970fx (90nm)




## Transistor en 2008

 


Power6 (65nm)

## Transistor en 2011

 


Power7 (45nm)

## Transistor en 2013

 


Power7+ (32nm)


## A l'échelle

 

2004  
90nm  
PPC970fx

 

2009  
65nm  
Power6

 

2011  
45nm  
Power7



2013  
32 nm  
Power7+

Les images sont issues de l'analyse de l'évolution des technologies IBM faite par ChipWorks Inc.

L'analyse ainsi que les images originales étaient accessibles en 2014 ici :

<http://www.chipworks.com/en/technical-competitive-analysis/resources/blog/ibm-continues-major-source-chip-innovation/>



## Changement de technologie

### "Downsizing théorique"

- Générations technologiques :
  - La longueur de grille minimale est caractéristique d'une génération technologique (90nm, 65nm, 40nm, 28nm, ...)
  - À chaque génération, les *fondeurs* visent une réduction de la surface d'un facteur **2**
  - Les *fondeurs* investissent les milliards nécessaires pour cela ...

# Changement de technologie

## "Downsizing théorique"

- Générations technologiques :
  - La longueur de grille minimale est caractéristique d'une génération technologique (90nm, 65nm, 40nm, 28nm, ...)
  - À chaque génération, les *fondeurs* visent une réduction de la surface d'un facteur **2**
  - Les *fondeurs* investissent les milliards nécessaires pour cela ...
- On utilise un facteur de réduction  $\beta = \sqrt{2}$ 
  - division par  $\beta$  de la largeur  $W$  et la longueur  $L$  des transistors
  - division par  $\beta$  de l'épaisseur d'oxyde de grille  $T_{OX}$
  - division par  $\beta$  de la tension d'alimentation  $V_{dd}$  des circuits
  - division par  $\beta$  de la tension de seuil  $V_T$  des transistors

# Changement de technologie

## Conséquences sur les performances

### Évolution des capacités parasites

$$C_{par}(\beta) = (W/\beta)(L/\beta)(\beta C'_{ox}) = \frac{C_{par}}{\beta}$$

### Évolution de l'énergie consommée par une porte

$$E_{porte}(\beta) = \frac{C_{par}}{\beta} \left(\frac{V_{dd}}{\beta}\right)^2 = \frac{E_{porte}}{\beta^3}$$

### Évolution du temps de propagation des fonctions combinatoires

$$t_{calc}(\beta) = \frac{t_{calc}}{\beta}$$



## Changement de technologie

### Diminuer les coûts et la consommation

- On n'exploite pas le gain en vitesse
  - $F_h(\beta) = F_h$
- Le gain en surface fait diminuer les prix
  - $Surf(\beta) = \frac{Surf}{\beta^2}$
- La consommation diminue.
  - $P_{circuit}(\beta) = T_{act}(F_h) \frac{E_{circuit}}{\beta^3} = \frac{P_{circuit}}{\beta^3}$

## Changement de technologie

### Diminuer les coûts et la consommation

- On n'exploite pas le gain en vitesse
  - $F_h(\beta) = F_h$
- Le gain en surface fait diminuer les prix
  - $Surf(\beta) = \frac{Surf}{\beta^2}$
- La consommation diminue.
  - $P_{circuit}(\beta) = T_{act}(F_h) \frac{E_{circuit}}{\beta^3} = \frac{P_{circuit}}{\beta^3}$
- Cette stratégie est particulièrement intéressante dans l'embarqué :
  - transition du haut de gamme vers le milieu, puis bas de gamme (smartphones),
  - ouverture à de nouvelles utilisations (objets connectés).



## Changement de technologie

### Augmenter les performances

- On exploite le gain en vitesse
  - $F_h(\beta) = \beta F_h$
- On profite du gain en taille des transistors pour accroître la complexité du circuit
  - $Surf(\beta) = Surf$
- La consommation ne change pas
  - $P_{circuit}(\beta) = P_{circuit}$

# Changement de technologie

## Augmenter les performances

- On exploite le gain en vitesse
  - $F_h(\beta) = \beta F_h$
- On profite du gain en taille des transistors pour accroître la complexité du circuit
  - $Surf(\beta) = Surf$
- La consommation ne change pas
  - $P_{circuit}(\beta) = P_{circuit}$
- Cette stratégie est particulièrement pour les processeurs de serveurs :
  - la puissance de calcul profite de l'augmentation de fréquence,
  - la puissance de calcul profite de l'augmentation du parallélisme.

# Changement de technologie


## Dans la pratique

Dans la pratique ça ne fonctionne plus si bien :

- Les vitesses maximum stagnent depuis le début des années 2000 ( 3 à 4 Ghz) à cause des problèmes de dissipation thermique.
- On ne peut diminuer sans cesse la tension d'alimentation sans s'éloigner du modèle d'interrupteur idéal : les circuits ont des courants de fuite de moins en moins négligeables
- Les technologues doivent jongler avec des procédés de fabrication de plus en plus complexes (et couteux) pour continuer à suivre la "loi de Moore".
- On a plusieurs fois prédit la fin de la loi de Moore pour des raisons "scientifiques" (physique du transistor) mais il semble depuis 2014 que le plus grave problème soit économique !

 
# Evolution technologique

(prevision 2013) La fin de la loi de Moore ?



# Evolution technologique (2015) Pas pour Intel ?
 
## (EP1) Moore's Law Challenges Below 10nm: Technology, Design and Economic Implications




Scaling continues to provide lower cost per transistor  
Cost reduction is needed to justify new technology generations



5
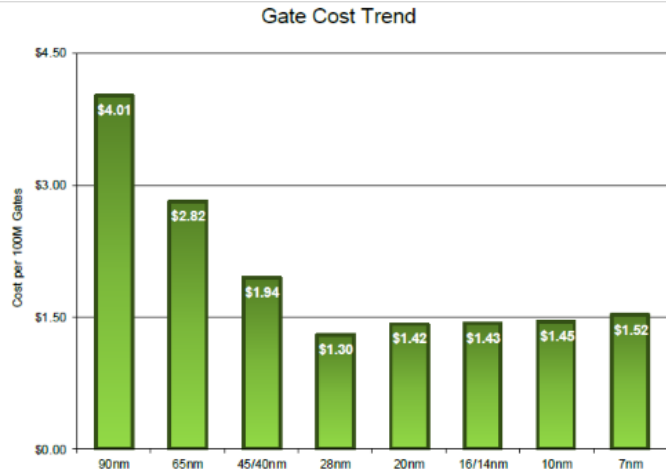
# Evolution technologique


(prevision 2016) Décidément la controverse continue



Source: International Business Strategies, Inc.



# Evolution technologique

 


Hennessy and Patterson, Turing Lecture 2018, overlaid over "42 Years of Processors Data"

<https://www.karlrupp.net/2018/02/42-years-of-microprocessor-trend-data/>

Original data up to the year 2010 collected and plotted by M. Horowitz, F. Labonte, O. Shacham, K. Olukotun, L. Hammond, and C. Batten

 New plot and data collected for 2010-2017 by K. Rupp



## Gordon Moore Fishing



source [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gordon\\_moore\\_fishing.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gordon_moore_fishing.jpg)