

TELECOM
ParisTech



Institut
Mines-Télécom

Eléments de base des Architectures Numériques

De l'architecture aux porte logiques

Jean-Luc Danger

Plan

Types de logique

Logique Combinatoire

Opérations arithmétiques

La bascule D

La logique séquentielle synchrone

Applications

Variables et fonctions logiques

Variables logiques

- élément binaire qui appartient à l'ensemble $E = \{0, 1\}$
- Implanté par des grandeurs physiques :
 - tension, courant, photon sur fibre, champ EM,...
- **bit** d'une représentation d'un nombre en base 2
- Transmission des bits : parallèle ou série

Fonctions logiques

- Fonction d'une ou plusieurs variables logiques.

$$\begin{cases} E \times E \dots \times E \rightarrow E \\ e_0, e_1, \dots, e_n \rightarrow s = F(e_0, e_1, \dots, e_n) \end{cases}$$

Types de Fonctions logiques

Fonctions combinatoires

- La sortie ne dépend que des entrées

$$\forall t, s(t) = F(e_0(t), e_1(t), \dots, e_n(t))$$

Fonctions séquentielles

- La sortie dépend de l'état actuel des entrées et de leur passé

$$s(t) = F(e_0(t), e_1(t), \dots, e_n(t), e_0(t - t_1), e_1(t - t_1) \dots)$$

Implantation d'une fonction combinatoire



FIGURE : Fonction combinatoire

Implantation physique d'une fonction combinatoire

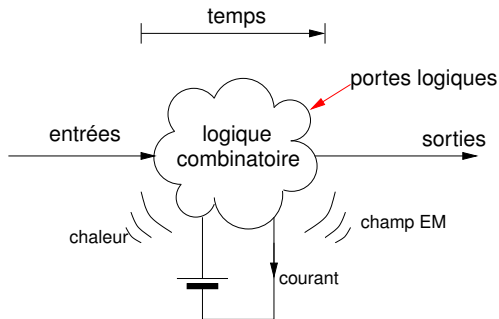


FIGURE : Fonction combinatoire réelle

Implantation d'une fonction séquentielle

 


FIGURE : Fonction séquentielle

Plan

Types de logique

Logique Combinatoire

Opérations arithmétiques

La bascule D

La logique séquentielle synchrone

Applications

Fonctions logiques

Représentations

3 représentations possibles :

Table de vérité : En donnant toutes les valeurs possibles pour toutes les entrées possibles.

Analytique : En donnant l'équation analytique


Graphique : En utilisant les symboles de fonctions de base

Fonctions élémentaires

L'inverseur (Not)

- La sortie est le complément de l'entrée
- La sortie vaut 1 si et seulement si l'entrée vaut 0

Symbole

 

Équation

$$s = \bar{e}$$

Table de vérité


e	s
0	1
1	0

Fonctions élémentaires

Le "et" (And)

- La sortie vaut 1 si et seulement si les deux entrées valent 1
- Si l'une des entrées vaut 0 alors la sortie vaut 0

Symbole

 

Équation

$$s = a \cdot b$$

Table de vérité


<i>a</i>	<i>b</i>	<i>s</i>
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Fonctions élémentaires

Le "ou" (Or)

- Si l'une des entrées vaut 1 alors la sortie vaut 1
- La sortie vaut 0 si et seulement si les deux entrées valent 0

Symbole

 

Équation

$$s = a + b$$

Table de vérité

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>s</i>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Fonctions de base

Le “non et” (Nand)

- La fonction complémentaire du And

Symbole



Équation

$$s = \overline{a \cdot b}$$

Table de vérité

a	b	s
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Fonctions de base

Le “non et” (Nand)

- La fonction complémentaire du And

Symbole



Équation

$$s = \overline{a \cdot b}$$

Table de vérité


<i>a</i>	<i>b</i>	<i>s</i>
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Fonctions de base

Le “non ou” (Nor)

- La fonction complémentaire du Or

Symbole

 

Équation

$$s = \overline{a + b}$$

Table de vérité


<i>a</i>	<i>b</i>	<i>s</i>
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Fonctions de base

Le “non ou” (Nor)

- La fonction complémentaire du Or

Symbole

 

Équation

$$s = \overline{a + b}$$


Table de vérité

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>s</i>
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


Équivalence And/Or

Théorème de De Morgan

 
$$\overline{a + b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$$




≡

 
 
$$\overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b}$$



≡

 

Exercice


- Comment réaliser une porte à deux entrées, dont la sortie vaut '1' si et seulement si les deux entrées sont différentes ?
- Comment réaliser une porte à deux entrées, dont la sortie vaut '1' si et seulement si les deux entrées sont identiques ?

Fonctions de base

Le "Ou exclusif" (Xor)

- La sortie vaut 1 si une et seulement une des entrées est à 1
- La sortie vaut 1 si les deux entrées sont différentes

Symbole

 

Équation

$$s = a \oplus b$$
$$s = a \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot b$$

Table de vérité


<i>a</i>	<i>b</i>	<i>s</i>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Fonctions de base

Le "Non Ou exclusif" (Xnor)

- La sortie vaut 1 si les deux entrées sont identiques
- C'est la fonction complémentaire du xor

Symbole

 

Équation


$$s = \overline{a \oplus b}$$
$$s = a \cdot b + \bar{a} \cdot \bar{b}$$

Table de vérité

a	b	s
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Le multiplexeur

La fonction d'aiguillage

 


<i>Sel</i>	<i>E</i> ₁	<i>E</i> ₀	<i>S</i>
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1


$$S = \overline{Sel} \cdot E_0 + Sel \cdot E_1$$

Le multiplexeur

Fonction d'aiguillage à quatre entrées

 

 4 entrées \Rightarrow 2 entrées de sélection



Peut être réalisé à partir de 3 mux 2 vers 1

$$S = \overline{Sel_1} \cdot \overline{Sel_0} \cdot E_0 + \overline{Sel_1} \cdot Sel_0 \cdot E_1 + Sel_1 \cdot \overline{Sel_0} \cdot E_2 + Sel_0 \cdot Sel_1 \cdot E_3;$$

Le multiplexeur

Généralisation

Pour un multiplexeur à n entrées ($n = 2^p$ étant une puissance de 2) :

- Il faut $p = \log_2(n)$ entrées de sélection
- Il peut être réalisé avec $n - 1$ multiplexeurs à 2 entrées organisés en p couches

Plan

Types de logique

Logique Combinatoire

Opérations arithmétiques

La bascule D

La logique séquentielle synchrone

Applications

Représentation des nombres

Les nombres entiers

Un entier positif N dans une base b se représente par un vecteur $(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1, a_0)$ tel que :

$$N = a_{n-1} \cdot b^{n-1} + a_{n-2} \cdot b^{n-2} + \dots + a_1 \cdot b^1 + a_0 \cdot b^0$$

Où :

- a_{n-1} est le chiffre le plus significatif
- a_0 est le chiffre le moins significatif
- a_i appartient à un ensemble de b symboles valant de 0 à $b - 1$

Bases souvent utilisées

- $b = 10$
 - Représentation Décimale
 - $a_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
- $b = 16$
 - Représentation Hexadécimale
 - $a_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$
- $b = 8$
 - Représentation Octale
 - $a_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
- $b = 2$
 - Représentation Binaire
 - $a_i \in \{0, 1\}$ est un bit (binary digit)

Représentation binaire

Les nombres entiers

Un entier positif N en base 2 se représente par un vecteur $(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1, a_0)$ tel que :

$$N = a_{n-1} \cdot 2^{n-1} + a_{n-2} \cdot 2^{n-2} + \dots + a_1 \cdot 2^1 + a_0 \cdot 2^0$$

Où :

- a_i est un bit
- a_i appartient à un ensemble de 2 symboles valant 0 ou 1

Représentation binaire

Physiquement, le nombre de bits ne peut être infini !

- En utilisant n bits on ne peut représenter que les nombres entre 0 et $2^n - 1$.
- Il y a 2^n valeurs représentables
- L'arithmétique sur ces représentations est faite modulo 2^n

Représentation binaire

Exemple sur 4 bits

- Avec 4 bits on peut représenter les nombres allant de 0 à $15 = 2^4 - 1$
- L'arithmétique est alors modulo $2^4 = 16$
- Par exemple :
 - $15 + 1 = 0$
 - $0 - 1 = 15$

Décimal	Binaire
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
10	1010
11	1011
12	1100
13	1101
14	1110
15	1111

Représentation binaire


Exemple sur 4 bits

- Avec 4 bits on peut représenter les nombres allant de 0 à $15 = 2^4 - 1$
- L'arithmétique est alors modulo $2^4 = 16$
- Par exemple :
 - $15 + 1 = 0$
 - $0 - 1 = 15$
- Comment conserver le même comportement avec des nombres signés ?

Décimal	Binaire
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
10	1010
11	1011
12	1100
13	1101
14	1110
15	1111

Représentation binaire des nombres

 Les nombres entiers signés : exemple sur 4 bits



Représentation binaire des nombres

Représentation en complément à 2

Un nombre signé en CA2 sur n bits $A = a_{n-1}a_{n-2} \dots a_0$

$$A = -a_{n-1}2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} a_i 2^i$$

- C'est une interprétation du mot binaire
- Le bit de poids fort représente le signe
 - 0 → nombre positif
 - 1 → nombre négatif
- Permet de représenter sur n bits les nombres signés de -2^{n-1} à $2^{n-1} - 1$

Exemples

- Représentez -8 et +8
 - en utilisant 4 bits
 - en utilisant 5 bits

Exemples

- Représentez -8 et +8
 - en utilisant 4 bits
 - en utilisant 5 bits
- Représentez -1
 - en utilisant 1 bit
 - en utilisant 2 bits
 - en utilisant 3 bits ...

Représentation binaire des nombres

Extension de signe pour le CA2

Soit $N = (a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_0)_{\text{CA2}/n}$ un entier relatif représenté en CA2 sur n bits.

Comment représenter N sur un $n + 1$ bits.

$$\begin{aligned} N &= -a_{n-1}2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} a_i 2^i \\ &= -a_{n-1}2^{n-1} \cdot (2 - 1) + \sum_{i=0}^{n-2} a_i 2^i \\ N &= -a_{n-1}2^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i 2^i \end{aligned}$$

D'où $N = (a_{n-1}, a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_0)_{\text{CA2}/n+1}$

On a dupliqué le bit de poids fort, on parle d'extension de signe.

Représentation binaire des nombres

Les nombres en virgule fixe

Un nombre décimal D en base 2 peut être approximé un par vecteur $(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1, a_0, a_{-1} \dots a_{-m})$ tel que :

$$D = a_{n-1} \cdot 2^{n-1} + a_{n-2} \cdot 2^{n-2} + \dots + a_1 \cdot 2^1 + a_0 \cdot 2^0 + a_{-1} \cdot 2^{-1} + \dots + a_{-m} \cdot 2^{-m}$$

Où :

- (a_{n-1}, \dots, a_0) est la partie entière
- (a_{-1}, \dots, a_{-m}) est la partie fractionnaire
- 2^{-m} représente la précision de cette approximation

Exemples

- Représentez 0.5, 3.625

Exemples

- Représentez 0.5, 3.625
- Représentez 0.6
 - en utilisant 1 bit
 - en utilisant 3 bits
 - en utilisant 5 bits

Addition

Exemple

Faire une addition en binaire sur 4 bits...

Addition


Exemple

Faire une addition en binaire sur 4 bits...


Décomposition de l'addition

L'addition peut être décomposée en plusieurs additions élémentaires sur 1 bit

Additionneur à propagation de retenue

 

Additionneur à propagation de retenue

 

Additionneur complet sur 1 bit

Arithmétiquement


$$a_i + b_i + r_i = 2 \cdot r_{i+1} + s_i$$

Table de vérité

a_i	b_i	r_i	r_{i+1}	s_i	Décimal
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	2
1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	2
1	1	0	1	0	2
1	1	1	1	1	3

Additionneur complet sur 1 bit
 
$$s_i = a_i \oplus b_i \oplus r_i$$
$$r_{i+1} = a_i \cdot b_i + a_i \cdot r_i + b_i \cdot r_i$$



Soustracteur complet sur 1 bit

Table de vérité

a_j	b_j	r_j	r_{j+1}	s_j	Décimal
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	-1
0	1	0	1	1	-1
0	1	1	1	0	-2
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	-1

Soustracteur complet sur 1 bit

Arithmétiquement


$$a_i - b_i - r_i = -2 \cdot r_{i+1} + s_i$$

Table de vérité

a_i	b_i	r_i	r_{i+1}	s_i	Décimal
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	-1
0	1	0	1	1	-1
0	1	1	1	0	-2
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	-1

Soustracteur complet sur 1 bit
 
$$s_i = a_i \oplus b_i \oplus r_i$$
$$r_{i+1} = \bar{a}_i \cdot b_i + \bar{a}_i \cdot r_i + b_i \cdot r_i$$



Plan

Types de logique

Logique Combinatoire

Opérations arithmétiques


La bascule D

La logique séquentielle synchrone

Applications

La bascule D

 
Élément de base de la logique séquentielle



La bascule D

Élément de base de la logique séquentielle

 - bascule D, flipflop, dff, registre ...
- Une entrée particulière ! l'horloge **clk**
- L'horloge est symbolisée par un triangle



Fonctionnement :

- A chaque front montant de l'horloge **clk** (passage de $0 \rightarrow 1$) l'entrée **D** est copiée (échantillonnée, mémorisée) sur la sortie **Q**.
- Entre deux fronts d'horloge, la sortie **Q** ne change pas.

La bascule D


Table de vérité de la bascule D

D	clk	Q
0	↑	0 copie de D sur Q
1	↑	1 copie de D sur Q
×	0	Q Q conserve sa valeur
×	1	Q Q conserve sa valeur
×	↓	Q Q conserve sa valeur

La bascule D


Le registre

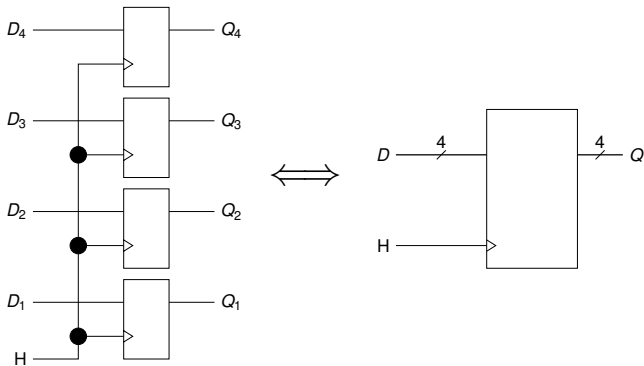- Un registre est un ensemble de bascules fonctionnant en parallèle.
 - Exemple un registre 4bits




La bascule D

Exemple

 


La bascule D

Exemple

 


La bascule D

Exemple

 


La bascule D

Exemple

 


La bascule D

Exemple

 


La bascule D

Exemple

 


La bascule D

Exemple

 


La bascule D

Exemple

 


La bascule D

Exemple

 


La bascule D

Exemple

 


La bascule D

Exemple

 


La bascule D

Exemple

 


La bascule D

Exemple

 


La bascule D

Exemple

 


La bascule D

Exemple

 

La bascule D


Exemple

 

- Q₁ recopie D₁ avec un cycle de retard.
- Q₂ recopie D₂ en filtrant les impulsions de durée inférieure à la période de l'horloge.

La bascule D


Contraintes temporelles

 

- La donnée doit être stable au front d'horloge :
 - avoir atteint sa valeur t_{su} avant le front d'horloge (setup).
 - cette valeur doit être maintenue t_h après le front d'horloge (hold).
- La copie de l'entrée sur la sortie se fait avec un retard de t_{co} (clock to output).

La bascule D

Contraintes temporelles

 


t_{SU} : temps de pré-positionnement

t_H : temps de maintien

t_{CO} : temps de propagation

Exemples d'applications

Registre à décalage

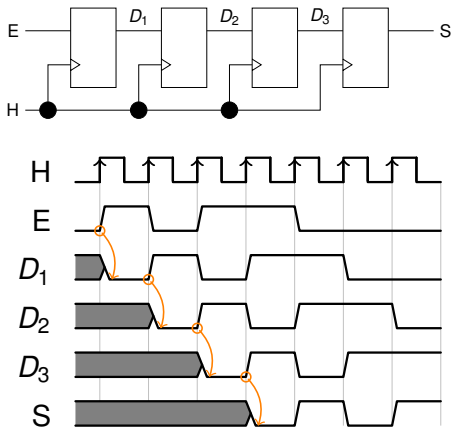



Plan

Types de logique

Logique Combinatoire

Opérations arithmétiques

La bascule D

La logique séquentielle synchrone

Applications

La logique combinatoire


Rappel

Rappel

- La sortie d'une fonction ne dépend que de ses entrées
 - Pour les mêmes entrées on obtient **toujours** les mêmes sorties.
- Permet de construire des opérateurs :
 - Logiques
 - Arithmétiques


La logique séquentielle

 - Le temps de propagation t_p est non nul. Durant ce temps :
 - La sortie n'est pas valide !
 - On ne peut pas modifier les entrées !
- Comment enchaîner plusieurs calculs ?




La logique séquentielle

 - On maintient les entrées stables au moins pendant t_p




La logique séquentielle

 - On maintient les entrées stables au moins pendant t_p
- En échantillonnant les entrées.




La logique séquentielle

 - Dès que le résultat est prêt :
 - La sortie est échantillonnée
 - On peut au même instant modifier les entrées



La logique séquentielle

 - On utilise donc le même signal de synchronisation.
 - La même horloge




La logique séquentielle “synchrone”

- Tout bloc combinatoire est entouré par des registres (bascules D).
- Les registres sont synchrones
 - Ils utilisent le même signal d'horloge
 - L'horloge doit arriver en même temps
 - pas de combinatoire sur l'horloge

La logique séquentielle

Fréquence de fonctionnement

 


$$T_{clk} > t_{co} + t_{crit} + t_{su}$$

- t_{crit} est le temps du chemin critique c'ad le temps de propagation du chemin combinatoire le plus long

La logique séquentielle

Fréquence de fonctionnement

 

$$F_{max} = \frac{1}{t_{co} + t_{crit} + t_{su}}$$

- t_{crit} est le temps du chemin critique c'ad le temps de propagation du chemin combinatoire le plus long

Séquencer les traitements


Répéter plusieurs fois le même calcul



- Comment effectuer plusieurs fois le même calcul sans dupliquer les opérateurs ?

Séquencer les traitements

 Mémoriser et réutiliser le même bloc combinatoire



- Mémoriser les résultats intermédiaires.
- Reboucler sur la partie combinatoire.

Séquencez les traitements



La valeur initiale ?

- Un signal extérieur est utilisé pour forcer l'état des bascules.
- On parle de “reset” (remise à zéro).
- Il peut s'agir d'une mise à “1”, on parle alors de “preset”.

Séquencez les traitements


Le reset asynchrone

  - Un signal connecté directement aux bascules.
- Son action est indépendante de l'horloge.
- En général global pour tout le circuit.
- Peut être positif ou négatif.



Séquencez les traitements

Le reset synchrone

 

- Vient de la logique qui précède les bascules.
- Son action n'est effective qu'au front de l'horloge.
- C'est une remise à zéro fonctionnelle.

Séquencer les traitements


Le reset synchrone

- Comment construire un reset synchrone en utilisant les portes logiques de base ?

Séquencer les traitements


Le reset synchrone

 - Comment construire un reset synchrone en utilisant les portes logiques de base ?



Logique séquentielle synchrone

Résumons

 

- Utilisation de bascules D synchrones pour mémoriser les variables internes et les sorties
- La sortie d'une fonction séquentielle dépend de ses entrées et de son état précédent.
- L'état initial doit être forcé par un signal extérieur.

Plan

Types de logique

Logique Combinatoire

Opérations arithmétiques

La bascule D

La logique séquentielle synchrone

Applications

Exemples d'applications


L'enable

- Construire une bascule D avec une entrée d'activation (enable).
 - enable vaut 1 la bascule fonctionne normalement.
 - enable vaut 0 la bascule ne change pas d'état.

 Exemples d'applications

L'enable

- Construire une bascule D avec une entrée d'activation (enable).
 - enable vaut 1 la bascule fonctionne normalement.
 - enable vaut 0 la bascule ne change pas d'état.



Exemples d'applications


Un compteur

- Construisez un compteur (+1 à chaque coup d'horloge) de 0 à 255.
- Ajoutez la possibilité de le remettre à zéro
 - de façon asynchrone
 - de façon synchrone
- Ajoutez la possibilité d'interrompre/reprendre le comptage.
- Ajoutez la possibilité qu'il compte ou décompte.

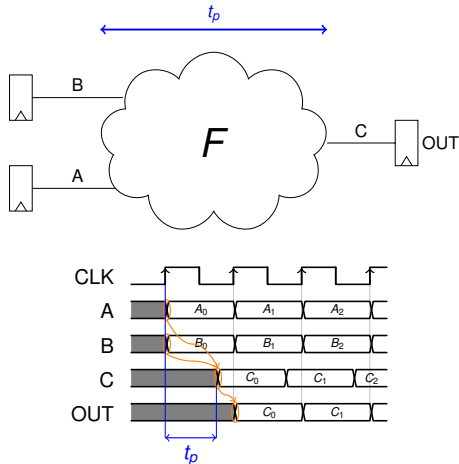Exemples d'applications

Le Pipeline


- Une fonction combinatoire F de temps de propagation t_p
- Les entrées sorties peuvent être synchrones tant que $t_p < T_{CLK}$
 - Où T_{CLK} est la période d'horloge



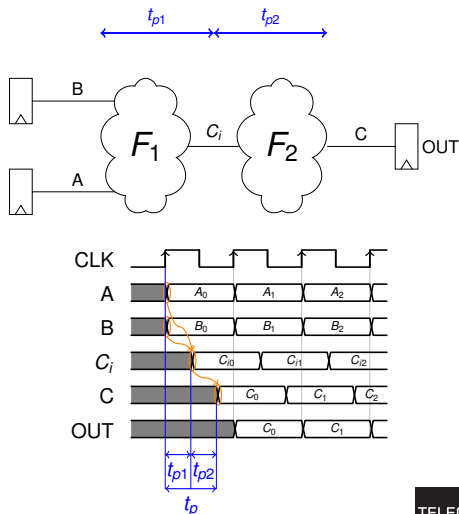Exemples d'applications

Le Pipeline


- On décompose F en deux fonctions combinatoires F_1 et F_2 de temps de propagation respectifs t_{p1} et t_{p2}
 - On s'arrange pour avoir $t_{p1} < t_p$ et $t_{p2} < t_p$
 - Dans cet exemple $t_{p1} + t_{p2} = t_p$
- Les entrées sorties peuvent être synchrones tant que $t_{p1} + t_{p2} < T_{CLK}$



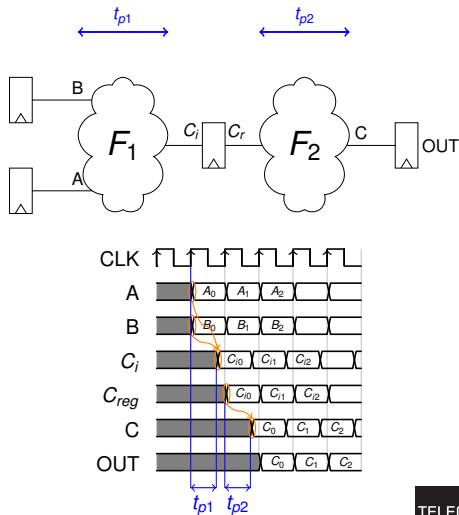Exemples d'applications

Le Pipeline

- On peut échantillonner la sortie de la fonction F_1
- Les entrées sorties peuvent être synchrones tant que $t_{p1} < T_{CLK}$ et $t_{p2} < T_{CLK}$
 - On peut donc réduire la période de l'horloge
 - Ou augmenter la fréquence



Exemples d'applications

Le Pipeline

- Le pipeline permet d'augmenter la fréquence de fonctionnement.
- On a augmenté la taille du circuit (Ajout des bascules, modification de la partie combinatoire).
- On a augmenté la latence initiale.