

TELECOM  
ParisTech



INSTITUT  
Mines-Télécom

# ELECINF 102 : Processeurs et Architectures Numériques

Automates finis: Réalisation matérielle  
de séquenceurs

Yves Mathieu

yves.mathieu@telecom-paristech.fr

## Vocabulaire


- Automates finis
- Machines à états finis (MAE)
- Finite–State Machines (FSM)
- Ce qui est fini, c'est le nombre d'états

# Automates finis
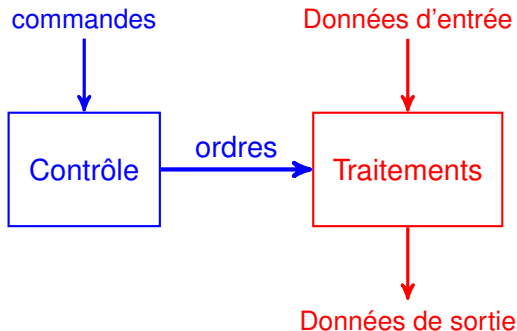
## Pourquoi ?

Dans une architecture, on distingue traditionnellement

- Le **traitement** proprement dit des données
- le **contrôle** de ce traitement.



Les automates sont une solution à la réalisation des blocs de **contrôle**.


■ Un automate fini :

- Définit l'**état** d'un système
- Définit les actions effectuées dans un état déterminé.
- Définit le passage d'un état à l'autre (les **transitions**)

# Automates finis en matériel

- Mémoriser l'état → **logique synchrone**
  - Un registre pour mémoriser l'état
  - La taille du registre est liée aux nombres d'états
  - La réinitialisation du registre permet de maîtriser l'état de départ
- En fonction de l'**état courant** calculer combinatoirement les sorties (les **ordres**)
- En fonction de l'**état courant** et des entrées (les **commandes**) calculer combinatoirement l'état futur

# Automates finis en matériel

 


- La sortie du registre représente l'état courant.
- L'entrée du registre représente l'état futur.
- Au front d'horloge, l'état courant est mis à jour.

Cette architecture est appelée **machine à états de Moore**

# Codage en SystemVerilog
 
## Trois blocs

- Un bloc séquentiel pour sauvegarder l'état.
- Deux blocs combinatoires :
  - Calcul de l'état futur.
  - Calcul des sorties.



# Représentation en SystemVerilog

## Trois blocs

Déclaration d'un type **enum** pour avoir un code lisible.

```
enum logic[1:0] {INIT, S0, S1} state, n_state ;
```

## Calcul de l'état futur

```
always @( *)
begin
  // par défaut on reste
  // dans l'état courant
  n_state <= state ;
  case (state)
  INIT: if (cond0)
        n_state <= S0;
  S0  : if (cond1)
        n_state <= S1;
  S1  : if (cond2)
        n_state <= INIT;
  endcase
end
```

## Stockage de l'état courant

```
always @(posedge clk)
if (reset)
  state <= INIT ;
else
  state <= n_state ;
```

## Calcul des sorties

```
always @( *)
  output1 <= f(state);

always @( *)
  output2 <= g(state);

always @( *)
  output3 <= ...

...
```



# Avant de coder...

## Une méthode générique de conception

- On trace un graphe
  - C'est un graphe orienté
  - Chaque état est représenté par un cercle
  - On précise l'état initial par un double cercle (après un reset)
  - On précise pour chaque état la valeur des sorties
  - Les états sont liés par des flèches qui représentent les transitions
  - La condition de chaque transition doit être précisée
  - Ces conditions dépendent des entrées


## Comment ?

Une méthode générique de conception

# Automates finis

## Une méthode générique de conception

### Exemple

 

- L'état initial est  $S_0$
- Le passage de  $S_0$  à  $S_1$  ne se fait que si la condition  $c$  est vraie
- Le transition de  $S_1$  à  $S_2$  est inconditionnelle (toujours vraie)
- À partir de  $S_2$  on passe à  $S_0$  ou  $S_1$  en fonction de  $e$


**REMARQUE** : Compte tenu de la technique de codage SystemVerilog, on ne représentera que les transitions où l'état futur est différent de l'état courant.

# Automates finis

## Règles de construction
 
### Graphe non contradictoire

Deux transitions avec des conditions contradictoires ne doivent pas partir du même état.




# Automates finis

## Règles de construction
 
### Graphe non contradictoire

Deux transitions avec des conditions contradictoires ne doivent pas partir du même état.



# Une variante

## La machine de Mealy

- La sortie peut aussi dépendre directement des entrées

